## Práctica 2 (Múltiples LEDs y mi Arduino)

### Objetivo

El alumno será capaz de conocer nuevos componentes en su Arduino con la ayuda de prácticas sencillas que lo llevarán a tener un mejor entendimiento de que es y cómo funciona esta herramienta.


#### Material

1 Arduino UNO 8 I FDs

#### Ejercicio 1

Con ayuda de tu profesor:

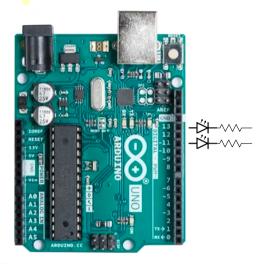- 1. Configuren el Pin número 12, 13 en modo digital .
- 2. Mediante código enciéndelos y apágalos.





#### Ejercicio 2

Con ayuda de tu profesor, programen la funcionalidad de un semáforo, utiliza funciones y estructuras de repetición.
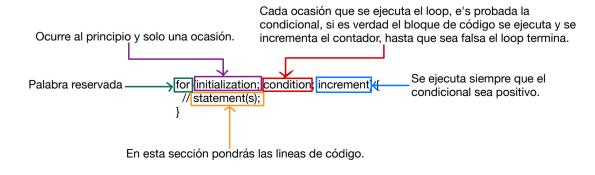
#### for

Es usado para repetir un bloque de código. Es utilizado frecuentemente como contador, incrementándose al final del loop.



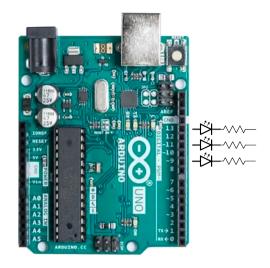


# Ejercicio 3

Con ayuda de tu profesor:

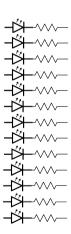- 1. Configuren todos los pines posibles en modo digital .
- 2. Los LEDs pares deben de parpadear, mientras que los impares solo deben permanecer encendidos.





### Ejercicio 4

Con ayuda de tu profesor:

- 1. Configuren todos los pines posibles en modo digital .
- 2. Resuelve el ejercicio 2 y ejercicio 3 usando funciones y la estructura de repetición while.

### while

La estructura while se repite de manera continua e indefinida hasta que la expresión se cumpla.

Palabra reservada \_\_\_\_\_\_\_while condition) {
/// statement(s)
}
En esta sección pondrás las lineas de código.